

## Error Correcting Code


Progettare un circuito in grado di codificare una parola di 11 bit utilizzando la codifica di Hamming. La parola di uscita deve essere codificata in modo che un decodificatore sia in grado di rilevare e correggere un singolo bit errato sulla parola ricevuta e possa rilevare (ma non correggere) un doppio errore.

La codifica di Hamming implica l'aggiunta di alcuni bit di parità **Px** accanto a quelli della parola di ingresso **Dx**. Ogni bit di parità deve essere calcolato attraverso l'operazione di XOR tra alcuni bit della parola di ingresso. La tabella seguente indica, per ogni bit di parità, quali sono i bit coinvolti.

Posizione Bit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Codifica Bit	P1	P2	D1	P4	D2	D3	D4	P8	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	P0
Copertura bit	P1		X		X		X		X		X		X		X	
	P2		X			X	X			X	X			X	X	
	P4				X	X	X					X	X	X	X	
	P8								X	X	X	X	X	X	X	
	P0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

La seconda riga della tabella riporta come deve essere costruita la parola in uscita dal codificatore (posizione 1 indica il bit meno significativo)

 Notare che il bit di parità **P0**, deve essere calcolato sfruttando anche gli altri bit di parità **P1**, **P2**, **P4**, **P8**.



La relazione finale del progetto deve contenere:

- Introduzione (descrizione algoritmo, possibili applicazioni, possibili architetture, etc.)
- Descrizione dell'architettura (diagramma a blocchi, ingressi/uscite, etc.)
- Codice VHDL (con commenti dettagliati)
- Testbench per la verifica
- Conclusioni